

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Кафедра вычислительной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 ПО ДИСЦИПЛИНЕ
"СХЕМОТЕХНИКА ЭВМ"

ВАРИАНТ: 2

Выполнил: Айтуганов Д. А.
Чебыкин И. Б.

Группа: Р3301

Проверяющий: Баевских А. Н.

Содержание

| | |
|---------------------------------|---|
| 1 Структура модулей | 2 |
| 2 Структурная схема RTL-модели | 4 |
| 3 Структура тестового окружения | 4 |
| 4 Временные диаграммы | 6 |
| 5 Вывод | 6 |

Контроллер должен реализовывать следующие функции:

- Поддерживать обмен данными с датчиком освещенности посредством интерфейса SPI
- При значении переключателя SW[0] = 0 показывать факт наличия света в аудитории с помощью светодиодов: LED[15:0] = 0xFFFF – свет выключен, LED[15:0] 0x0000 – свет включен. Таким образом, все светодиоды должны загораться, когда свет в аудитории выключается, и выключаться – когда свет в аудитории есть.
- При значении переключателя SW[0] = 1 показывать на светодиодах текущее значение освещенности, считанное с датчика

1 Структура модулей

```
module ioctrl_wb #(parameter BASE_ADDR = 32'h00000800) (

    // system signals
    input clk_i,
    input rst_i,

    // wb signals
    input      [31:0] dat_i,
    output reg [31:0] dat_o,
    input      [31:0] adr_i,
    input      we_i,
    input      [3:0] sel_i,
    input      cyc_i,
    input      stb_i,
    output reg ack_o,

    // spi signals
    input sdo_i,
    output sck_o,
    output cs_o
);

localparam IDLE = 0;
localparam ACK = 1;
wire read_flag;

// Request to read from slave
wire read = cyc_i & stb_i & !we_i;

// Request to write to slave
wire write = cyc_i & stb_i & we_i;

reg state_r;
wire[7:0] data_r;

spi_read spi (
    .clk(clk_i),
    .sdo(sdo_i),
    .reset(rst_i),
    .data(data_r),
    .cs(cs_o),
    .sck(sck_o),
    .read_flag(read_flag)
);

always@(posedge clk_i, posedge rst_i)
    if(rst_i) begin
        state_r <= 0;
        ack_o   <= 1'b0;
        dat_o   <= 0;
    end else begin
        ack_o <= 1'b0;
```

```

    case(state_r)
        IDLE:
            begin
                if(read && read_flag) begin
                    dat_o <= (adr_i == BASE_ADDR)? data_r: 0;
                    state_r <= ACK;
                end
            end
        ACK:
            begin
                ack_o     <= 1'b1;
                state_r <= IDLE;
            end
    endcase
end

endmodule

```

Листинг 1: src/hdl/ioctrl_wb.v

```

`timescale 1ns / 1ps
`define START 4
`define END 12

module spi_read (
    clk,
    sdo,
    reset,
    data,
    cs,
    sck,
    read_flag
);

    input clk;
    input sdo; //for PmodALS
    input reset;

    output data;
    output cs; //for PmodALS
    output sck; //for PmodALS
    output read_flag;

    reg read_flag = 0;
    reg[7:0] data = 0;
    reg[3:0] counter = 15;
    reg[5:0] divider = 0;

    assign sck = divider[5];
    assign cs = counter == 15? 1: 0;

    always @ (posedge clk)
        divider = divider + 1;

    always @ (posedge sck) begin
        if(!cs)
            counter = counter + 1;

        if(reset) begin
            data = 0;
            read_flag = 1;
        end else begin
            if(counter == `START)
                read_flag = 0;
            if(counter == `END)
                read_flag = 1;

            if(!read_flag) begin
                data = data << 1;
                data[0] = sdo;
            end

            if(cs)
                counter = 0;
        end
    end

```

```


end;

endmodule

```

Листинг 2: src/hdl/spi_read.v

2 Структурная схема RTL-модели

 

3 Структура тестового окружения

```

`timescale 1ns / 1ps

module testbench;

```

```

  // Inputs
  reg mips_clk;
  reg mips_RST;
  reg [15:0] sw;
```

```

  // Outputs
  wire [15:0] led;
```

```

  // SPI ports
```

```

reg      sdo;
wire     sck;
wire     cs;

// SPI Test
reg [15:0] test_input = 16'b000111011100000;
reg [3:0]  spi_i = 15;

//Instantiate the Unit Under Test (UUT)
mips_system uut (
    .clk(mips_clk),
    .rst(mips_rst),
    .sw(sw),
    .led(led),
    .sdo_i(sdo),
    .sck_o(sck),
    .cs_o(cs)
);

initial begin
    mips_rst = 1;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    mips_rst = 0;

end // initial begin

initial begin
    mips_clk = 0;
    sdo = 0;
    sw = 7;
    forever
        #0.1 mips_clk = !mips_clk;
end

integer i;

initial begin
    for (i = 0; i < 1000000; i=i+1)
        @(posedge mips_clk);

    $stop();
end

initial begin
    $display("Trace register $t0");
    @(negedge mips_rst);

    forever begin
        @(posedge mips_clk);


        $display("%d ns: $t0 (REG8) = %x", $time, uut.pipeline_inst.idecode_inst.
regfile_inst.rf[8]);
        $display("%d ns: $t1 (REG9) = %x", $time, uut.pipeline_inst.idecode_inst.
regfile_inst.rf[9]);
    end
end

always @(negedge sck) begin
    if(!cs && spi_i > 0) begin
        sdo = test_input[spi_i];
        spi_i = spi_i - 1;
    end else
        spi_i = 15;
end
endmodule

```

Листинг 3: src/hdl/testbench.v

4 Временные диаграммы

 

5 Вывод

В ходе данной лабораторной работы мы ознакомились с принципами работы последовательных интерфейсов ввода/вывода на примере SPI, а также мы изучили основы работы с цифровыми датчиками и научились разрабатывать аппаратные контроллеры периферийных устройств.